

با سلام:

دوستان مداری که ملاحظه میکنید مربوط همیشه به کنترل ریموت سه حالتی که میتوان ازش برای دستگاه های مختلفی که یا فاقد ریموت کنترل هستند و یا به دلیل خراب بودن و سایر مسایل نیاز به کنترل با ریموت دارند همچنین می توانید از این دستگاه برای سه حالت مختلف دلخواه استفاده کنید در نقشه سه حالت فوق برای زیاد کردن و کم کردن و خفه کردن صدا مثال آورده شده ولی با توجه به خروجی کنتاکت ها به عناوین مختلف شما میتوانید ازش استفاده کنید تمام شرح جزئیات و قطعات در نقشه مشخص شده و شکلی هم از ساخته شده مدار را میگذارم موفق باشید .

شکل ها :

۱- شماتیک مدار گیرنده ۲- شماتیک مدار فرستنده ۳- شماتیک مدار تغذیه گیرنده ۴- نمونه های ساخته شده



